

15-1 認識聲音

聲音是一種波動，聲音的振動會引起空氣分子有節奏的振動，使周圍的空氣產生疏密變化，形成疏密相間的縱波，因而產生了聲波。人耳可以聽到的聲音頻率範圍在 $20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$ 之間。常用的聲音輸出裝置如蜂鳴器 (buzzer) 及揚聲器 (loudspeaker)，如圖 15-1(a)所示為蜂鳴器，可以分成有源蜂鳴器和無源蜂鳴器兩種，有源又稱為自激式，內含驅動電路，必須加直流電壓，而且只能發出單一固定頻率的聲音輸出。無源又稱為它激式，沒有內部驅動電路，加上不同頻率的交流訊號可以產生不同頻率的聲音輸出。如圖 15-1(b)所示為揚聲器或稱為喇叭，輸出功率較蜂鳴器大，音質也較蜂鳴器好。




(a) 蜂鳴器




(b) 揚聲器

圖 15-1 聲音輸出裝置

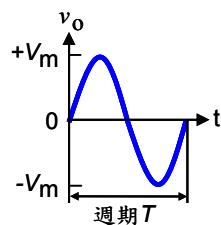如圖 15-2(a)所示正弦波為組成聲音的基本波形，聲音音量與振幅成正比；聲音音調與頻率成正比，與週期成反比；聲音音長與輸出時間成正比。在數位電路中常以圖 15-2(b)所示方波來模擬正弦波，方波是由奇次諧波 (harmonic) 所組成，由於數位電路的頻寬有限，方波只能以有限的頻寬來合成，諧波的數量越多，波形更接近方波。



(a) 正弦波

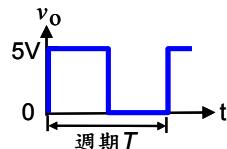

(b) 方波

圖 15-2 聲音信號

15-2 單音產生器實習

□ 功能說明：

使用 CPLD 晶片，設計產生單音頻率的數位電路。利用兩個按鍵開關控制 CPLD 產生 10Hz、1kHz 等兩種單音頻率輸出，當按下 SW0 鍵時，輸出 10Hz 單音訊號；當按下 SW1 鍵時，輸出 1kHz 單音訊號。

□ 電路方塊圖：

如圖 15-3 所示為單音產生器電路方塊圖，包含**除頻電路**、**按鍵電路**、**多工電路**等三個部份。

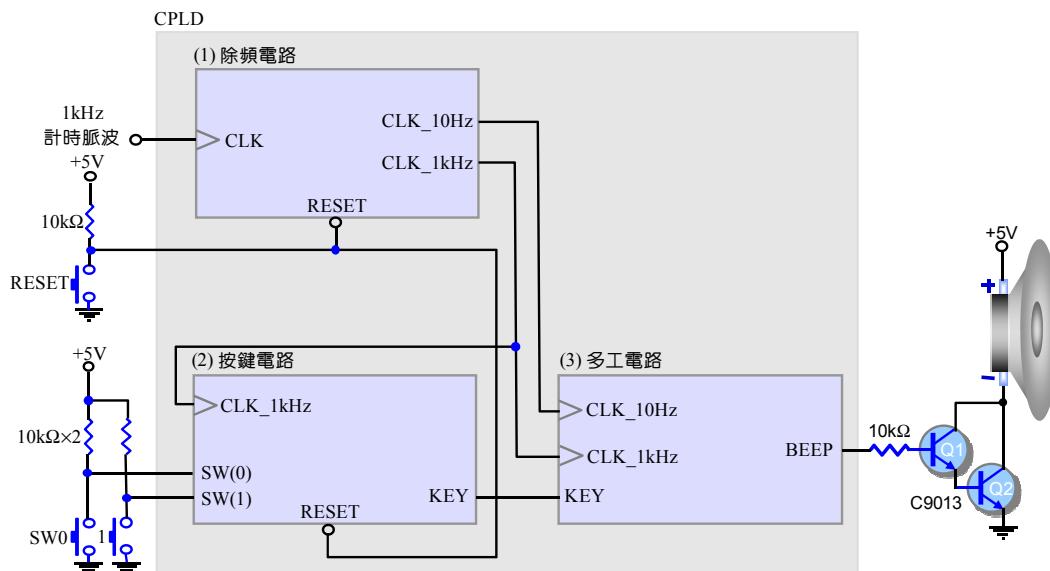


圖 15-3 單音產生器電路方塊圖

輸入使用 1kHz 計時脈波訊號，加入按鍵電路的脈波輸入端 CLK_1kHz。經由 CPLD 除頻電路除頻產生 10Hz 脈波，並且加入多工電路。按鍵電路的功能是檢測並儲存按鍵狀態至 KEY 中。多工電路的功能是依按鍵狀態輸出 10Hz、1kHz 等單音脈波訊號至喇叭。

RESET、**CLK**、**SW**、**BEEP** 等為外部 port 訊號；而 **CLK_10Hz**、**CLK_1kHz**、**KEY** 等則為內部 signal 訊號。

□ 程式： tone.vhd

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;          --使用 ieee 零件庫。
use ieee.std_logic_arith.all;         --使用 std_logic_1164 套件。
use ieee.std_logic_unsigned.all;       --使用 std_logic_arith 套件。
--std_logic_unsigned 套件。

entity TONE is
    port
        ( RESET,CLK:in std_logic;           --重置輸入，計時脈波輸入。
          SW:in std_logic_vector(1 downto 0); --按鍵輸入。
          BEEP:out std_logic );            --聲音輸出。
end TONE;

architecture arch of TONE is
    signal KEY:std_logic_vector(1 downto 0);   --按鍵狀態。
    signal DIV1,DIV2,CNT1:integer range 0 to 100;--除 100。
    signal CLK_10Hz:std_logic;                  --10Hz 脈波訊號。
    signal CLK_1kHz:std_logic;                  --1kHz 脈波訊號。
begin
    -- (1) 除頻電路
    process(CLK,RESET)
    begin
        if RESET='0' then                 --按 RESET 鍵?
            DIV1<=100;                   --除 100。
            DIV2<=DIV1/2;                --50%工作週期 10Hz 脈波。
        elsif CLK'event and CLK='1' then   --計時脈波正緣?
            if CNT1=DIV1 then           --除 100。
                CNT1<=1;
            else
                CNT1<=CNT1+1;
            end if;
            if (CNT1=DIV1) or (CNT1=DIV2) then  CNT1=100? 或 CNT1=50?
                CLK_10Hz<=not CLK_10Hz;      --10Hz 脈波。
            end if;
        end if;
    end process;

```

-- (2) 按鍵電路

```

process (CLK, RESET)
begin
    if RESET='0' then                                --按 RESET 鍵?
        KEY<="11";
    elsif CLK'event and CLK='1' then                --計時脈波正緣?
        if SW(0)='0' or SW(1)='0'then            --按下任意鍵?
            KEY<=SW;
        end if;
    end if;

```

-- (3) 多工電路

```

case KEY is
    when "10"=>BEEP<=CLK_10Hz;           --按 SW0 鍵，輸出 10Hz 脈波。
    when "01"=>BEEP<=CLK;                 --按 SW1 鍵，輸出 1kHz 脈波。
    when others=>BEEP<='0';              --未按任意鍵，輸出邏輯 0。
end case;
end process;
end arch;

```

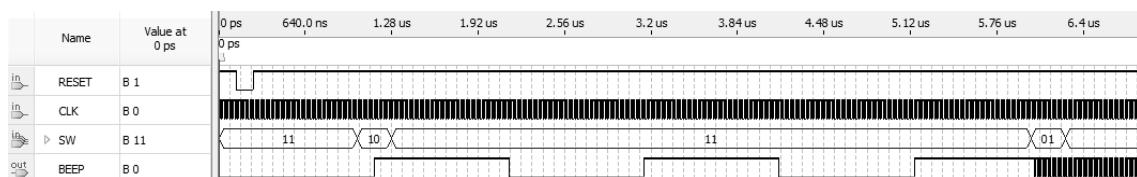
□ 時序波形：

圖 15-4 單音產生器電路的時序波形



1. 使用 CPLD 晶片，設計單音產生器的數位電路。利用三個按鍵開關控制 CPLD 產生 10Hz、100Hz、1kHz 等三種單音頻率輸出，當按下 SW0 鍵時，輸出 10Hz 訊號；當按下 SW1 鍵時，輸出 100Hz 訊號；當按下 SW2 鍵時，輸出 1kHz 訊號。[\(tone1.vhd\)](#)
2. 接續上題，增加三個 LED 指示輸出脈波訊號，當按下 SW0 鍵時，輸出 10Hz 訊號且 LED0 亮；當按下 SW1 鍵時，輸出 100Hz 訊號且 LED1 亮；當按下 SW2 鍵時，輸出 1kHz 訊號且 LED2 亮。[\(tone2.vhd\)](#)

15-5 電子音樂盒實習

□ 功能說明：

使用 CPLD 晶片，設計播放如圖 15-12 所示鋼琴入門音樂—小蜜蜂（Little Bee）**第一段**音符的數位電路。演奏速度為每分鐘 300 拍，每拍為 200ms。

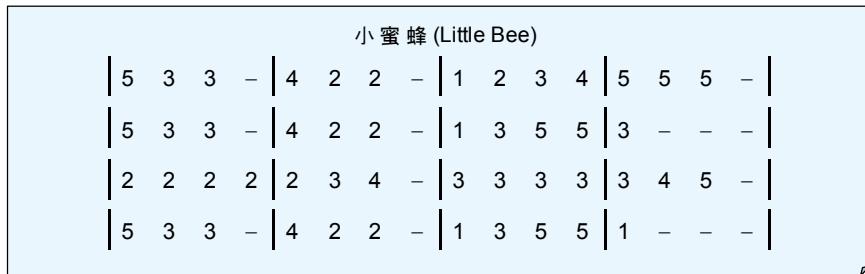


圖 15-12 小蜜蜂簡譜

□ 電路方塊圖：

如圖 15-13 所示為電子音樂盒電路方塊圖，包含**音符選擇電路**、**音符產生電路**、**多工電路**等三個部份。

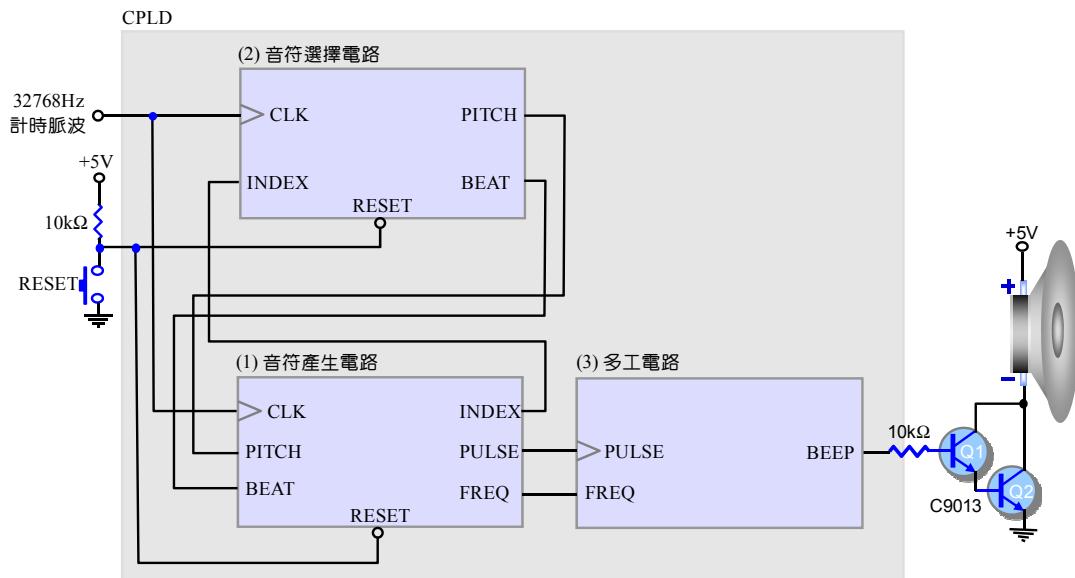


圖 15-13 電子音樂盒電路方塊圖

輸入使用 32768Hz 計時脈波訊號，加入音符選擇電路及音符產生電路的脈波輸入端 CLK。音符產生電路的功能是依音調 PITCH 及節拍 BEAT 產生所須音符數值。音符選擇電路的功能是依索引值 INDEX 選擇所須音符的音調及節拍，並將其加入音符產生電路輸入端。多工電路的功能是依不同音符產生音符訊號輸出。

RESET、CLK、BEEP 等為外部 port 訊號；而 PITCH、INDEX、PULSE、FREQ 等則為內部 signal 訊號。

□ 程式： music.vhd

```

library ieee;                                     --使用 ieee 零件庫。
use ieee.std_logic_1164.all;                      --使用 std_logic_1164 零件庫。
use ieee.std_logic_arith.all;                     --使用 std_logic_arith 零件庫。
use ieee.std_logic_unsigned.all;                  --std_logic_unsigned 零件庫。
entity MUSIC is

port
(   RESET:in std_logic;                         --重置輸入。
    CLK:in std_logic;                           --32768Hz 計時脈波輸入。
    BEEP:out std_logic );                      --聲音輸出。

end MUSIC;

architecture arch of MUSIC is

signal PULSE:std_logic;                         --聲音訊號輸出。
signal PITCH:integer range 0 to 8;              --音調。
signal BEAT,LEN:integer range 0 to 4;           --節拍。
signal COUNT:integer range 0 to 127;            --音符除數。
signal FREQ:integer range 0 to 127;             --音符除數。
signal INDEX:integer range 0 to 25;              --音樂總音符數。
signal DIVIDER:integer range 0 to 16384;        --節拍計時器。

begin

-- (1) 音符產生電路

process(CLK,RESET)
begin

case PITCH is
when 1=>FREQ<=32768/523;                      --中音音符 C(Do) 頻率除數。
when 2=>FREQ<=32768/587;                      --中音音符 D(Re) 頻率除數。

```

```

when 3=>FREQ<=32768/659;           --中音音符 E(Mi) 頻率除數。
when 4=>FREQ<=32768/698;           --中音音符 F(Fa) 頻率除數。
when 5=>FREQ<=32768/784;           --中音音符 G(So) 頻率除數。
when 6=>FREQ<=32768/880;           --中音音符 A(La) 頻率除數。
when 7=>FREQ<=32768/988;           --中音音符 B(Si) 頻率除數。
when 8=>FREQ<=32768/1046;          --高音音符 C(Do) 頻率除數。
when others=>FREQ<=0;

end case;

if RESET='0' then                   --按 RESET 鍵?
    PULSE<='0';
    DIVIDER<=0;
    LEN<=0;
else
    COUNT<=COUNT+1;
    if COUNT=FREQ/2 then
        PULSE<=not PULSE;
        COUNT<=0;
    end if;
end if;

if DIVIDER>=6553 then              --1 拍時間等於 6553/32768 秒。
    DIVIDER<=0;
    if LEN<BEAT then
        LEN<=LEN+1;
    else
        LEN<=0;
        INDEX<=INDEX+1;           --下一個音符。
        if INDEX>25 then
            INDEX<=0;             --已取完所有音符?
            INDEX<=0;             --重新讀取第一個音符。
        end if;
    end if;
else
    DIVIDER<=DIVIDER+1;           --節拍計時器加 1。

```

```

end if;
end if;
end process;
--(2) 音符選擇電路
process (CLK, RESET)
begin

    case INDEX is
        when 0=> PITCH<=5; --音符 so。
            BEAT<=1; --1 拍。
        when 1=> PITCH<=0; --間隔音。
            BEAT<=0;
        when 2=> PITCH<=3; --音符 mi。
            BEAT<=1; --1 拍。
        when 3=> PITCH<=0; --間隔音。
            BEAT<=0;
        when 4=> PITCH<=3; --音符 mi。
            BEAT<=2; --2 拍。
        when 5=> PITCH<=0; --間隔音。
            BEAT<=0;
        when 6=> PITCH<=4; --音符 fa。
            BEAT<=1; --1 拍。
        when 7=> PITCH<=0; --間隔音。
            BEAT<=0;
        when 8=> PITCH<=2; --音符 re。
            BEAT<=1; --1 拍。
        when 9=> PITCH<=0; --間隔音。
            BEAT<=0;
        when 10=> PITCH<=2; --音符 re。
            BEAT<=2; --2 拍。
        when 11=> PITCH<=0; --間隔音。
            BEAT<=0;
        when 12=> PITCH<=1; --音符 do。
            BEAT<=1; --1 拍。
        when 13=> PITCH<=0; --間隔音。
            BEAT<=0;
    
```

```

when 14=> PITCH<=2;          --音符 re。
                                BEAT<=1;          --1 拍。
when 15=> PITCH<=0;          --間隔音。
                                BEAT<=0;
when 16=> PITCH<=3;          --音符 mi。
                                BEAT<=1;          --1 拍。
when 17=> PITCH<=0;          --間隔音。
                                BEAT<=0;
when 18=> PITCH<=4;          --音符 fa。
                                BEAT<=1;          --1 拍。
when 19=> PITCH<=0;          --間隔音。
                                BEAT<=0;
when 20=> PITCH<=5;          --音符 so。
                                BEAT<=1;          --1 拍。
when 21=> PITCH<=0;          --間隔音。
                                BEAT<=0;
when 22=> PITCH<=5;          --音符 so。
                                BEAT<=1;          --1 拍。
when 23=> PITCH<=0;          --間隔音。
                                BEAT<=0;
when 24=> PITCH<=5;          --音符 so。
                                BEAT<=2;          --2 拍。
when 25=> PITCH<=0;          --間隔音。
                                BEAT<=0;
when others=> PITCH<=0;      --結束。
                                BEAT<=0;

end case;
end process;
-- (3) 多工電路
with FREQ select
    BEEP<= '0' when 0,          --靜音。
    PULSE when others;         --輸出音符訊號。
end arch;

```

練習

1. 使用 CPLD 晶片，設計播放如圖 15-12 所示小蜜蜂（Little Bee）音樂的數位電路。演奏速度為每分鐘 300 拍，每拍為 200ms。[\(music1.vhd\)](#)
2. 使用 CPLD 晶片，設計單一按鍵控制播放如圖 15-12 所示小蜜蜂（Little Bee）音樂及圖 15-14 所示小星星（Little Star）音樂的數位電路。按鍵切換靜音→小蜜蜂→小星星等三種變化。[\(music2.vhd\)](#)

小星星 (Little Star)														
	1	1	5	5		6	6	5	-		4	4	3	3
	5	5	4	4		3	3	2	-		5	5	4	4
	1	1	5	5		6	6	5	-		4	4	3	3

圖 15-14 小星星簡譜



充電站

1. **音樂 IC**：市面上有現成的音樂 IC 可供選擇，常用音樂 IC 編號 HT3810 系列是一顆歌曲產生器的單晶片，採用 CMOS 技術，只需少量的外接元件，即可產生美妙的音樂。HT3810 音樂 IC 的工作電壓範圍：2.4V~5.0V，為一 TO-92 封裝。如圖 15-15 所示音樂 IC 應用電路，當音樂 IC 連接直流電源後，其輸出可以直接驅動一顆壓電式蜂鳴器或喇叭，或者是透過 NPN 電晶體來驅動 8Ω 喇叭，產生內建音樂。使用 8051 的 P1.0 執腳來控制，當 P1.0=1 時，喇叭輸出音樂 IC 的內建音樂，當 P1.0=0 時，喇叭沒有聲音。

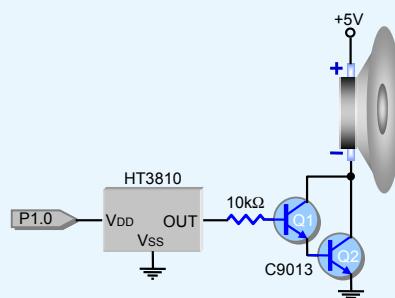


圖 15-15 音樂 IC 應用電路